

ALI et montages à ALI

Nom :

- 1 – Pour un ALI, énoncer les hypothèses du modèle idéal. Donner leurs conséquences pour un fonctionnement en régime linéaire et pour un fonctionnement en régime saturé.
- 2 – Dans quelles conditions est-on sûr qu'un ALI fonctionne en régime saturé?
- 3 – Quel est l'ordre de grandeur du gain statique d'un ALI?
- 4 – Sur le montage suivant, appliquer un diviseur de tension pour exprimer v_- en fonction de e et de s .

